

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÁY TÍNH



THIẾT KẾ VI MẠCH

---

# BÁO CÁO LAB 1

---

GVHD: Huỳnh Phúc Nghi  
SV: Ngô Quang Hải  
SV: Nguyễn Khoa Nam  
SV: Trịnh Cao Thắng  
SV: Võ Đăng Thi  
SV: Nguyễn Anh Tuấn

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 3/2023



## Mục lục

1	File Design	2
2	File Testbench	4
3	Kết quả mô phỏng	6
4	Link drive	8

## 1 File Design

```
1 module bound_flasher(clock, reset, flick, led);
2
3 input clock, reset, flick;
4
5 output [15:0] led;
6
7 //input ports data type
8 wire clock, reset, flick;
9
10 //output ports data type
11 reg [15:0] led;
12
13 //internal parameters
14 parameter INIT= 3'd0,
15             S1=3'd1,
16             S2=3'd2,
17             S3=3'd3,
18             S4=3'd4,
19             S5=3'd5,
20             S6=3'd6;
21
22 //internal variable
23 reg [2:0] state;
24 reg [3:0] counter; //range 0->15 for 16 led
25 //code start here
26 always@(posedge clock or negedge reset)
27 begin
28     if (reset == 1'b0) begin
29         state <= INIT;
30         led <= 16'b0000000000000000;
31         counter <= 4'b0000;
32     end
33     else begin
34         case(state)
35             INIT: if(flick == 1'b1) begin
36                 state <= S1;
37             end
38             S1: begin
39                 if(counter == 4'd5) begin
40                     state <= S2;
41                     led[counter] <= 1'b1;
42                 end
43                 else begin
44                     led[counter] <= 1'b1;
45                     counter <= counter + 1;
46                 end
47             end
48         endcase
49     end
50 end
```

```
48         S2 : begin
49             if(counter == 4'd0) begin
50                 state <= S3;
51                 led[counter] <= 1'b0;
52             end
53             else begin
54                 led[counter] <= 1'b0;
55                 counter <= counter - 1;
56             end
57         end
58     S3: begin
59         if(counter == 4'd5 && flick == 1'b1) begin
60             led[counter] <= 1'b1;
61             state <= S2;
62         end
63         else if(counter == 4'd10 && flick == 1'b1) begin
64             led[counter] <= 1'b1;
65             state <= S2;
66         end
67         else if(counter == 4'd10) begin
68             led[counter] <= 1'b1;
69             state <= S4;
70         end
71         else begin
72             led[counter] <= 1'b1;
73             counter = counter + 1;
74         end
75     end
76     S4 : begin
77         if(counter == 4'd5) begin
78             led[counter] <= 1'b0;
79             state <= S5;
80         end
81         else begin
82             led[counter] <= 1'b0;
83             counter <= counter - 1;
84         end
85     end
86     S5: begin
87         if(counter == 4'd10 && flick == 1'b1) begin
88             led[counter] <= 1'b1;
89             state <= S4;
90         end
91         else if(counter == 4'd15) begin
92             led[counter] <= 1'b1;
93             state <= S6;
94         end
95         else begin
96             led[counter] <= 1'b1;
```

```
97         counter = counter + 1;
98     end
99 end
100 S6: begin
101     if(counter == 4'd0) begin
102         led[counter] <= 1'b0;
103         state <= INIT;
104     end
105     else begin
106         led[counter] <= 1'b0;
107         counter <= counter - 1;
108     end
109 end
110 default: state <= INIT;
111 endcase
112 end
113 end
114
115 endmodule
```

Program 1: File Design

## 2 File Testbench

```
1 module bound_flasher_tb;
2
3     //Test input signal
4     reg clock, reset, flick;
5
6     //Test output signal
7     wire [15:0] led;
8
9     bound_flasher dut(
10         .clock(clock),
11         .reset(reset),
12         .flick(flick),
13         .led(led)
14     );
15
16     always #5 clock=~clock;
17
18     initial begin
19         clock = 0;
20         reset = 0;
21         flick = 0;
22
23         #10;
24         reset = 1;
```




```
25
26 //Test case 1: Normal
27 #10
28 flick = 1;
29 #10
30 flick = 0;
31 #500;
32 flick = 1;
33 #200;
34 reset = 0;
35
36 // Test case 2: Start and flick=1 at kickback point
37 #50
38 reset = 1;
39 #10;
40 flick = 1; //flick at kickback point 5
41 #200;
42 flick = 0;
43 #150;
44 flick = 1; //flick at kickback point 10
45 #200;
46 flick = 0;
47 #50;
48 flick = 1;
49 #200;
50 reset=0;
51 #50;
52
53 // Test case 3: Start Led and assert reset
54 reset = 1;
55 #10
56 flick = 1;
57 #300;
58 reset = 0;
59 #50;
60 reset = 1;
61 #10;
62 flick = 1;
63 #10;
64 flick = 0;
65 #250;
66 reset = 0;
67 #50
68 reset = 1;
69 #10
70 flick =1 ;
71 #50
72
73
```

```
74 $finish;  
75 end  
76  
77 initial begin  
78 $recordfile ("waves");  
79 $recordvars ("depth=0", bound_flasher_tb);  
80 end  
81  
82 endmodule
```

Program 2: File Testbench


### 3 Kết quả mô phỏng

Trường hợp 1: không có reset và flick=1 tại điểm kickback point.

 


Hình 1: Trường hợp 1

Trường hợp 2: flick=1 tại các điểm kickback point.

 

Hình 2: Trường hợp 2

Trường hợp 3: Reset khi đèn đang bật

 

Hình 3: Trường hợp 3





## 4 Link drive

Link drive file design và testbench:

<https://drive.google.com/drive/folders/1CHiy98PfJLoF4M0PfGvTGzc1ADz0cpvq?usp=sharing>